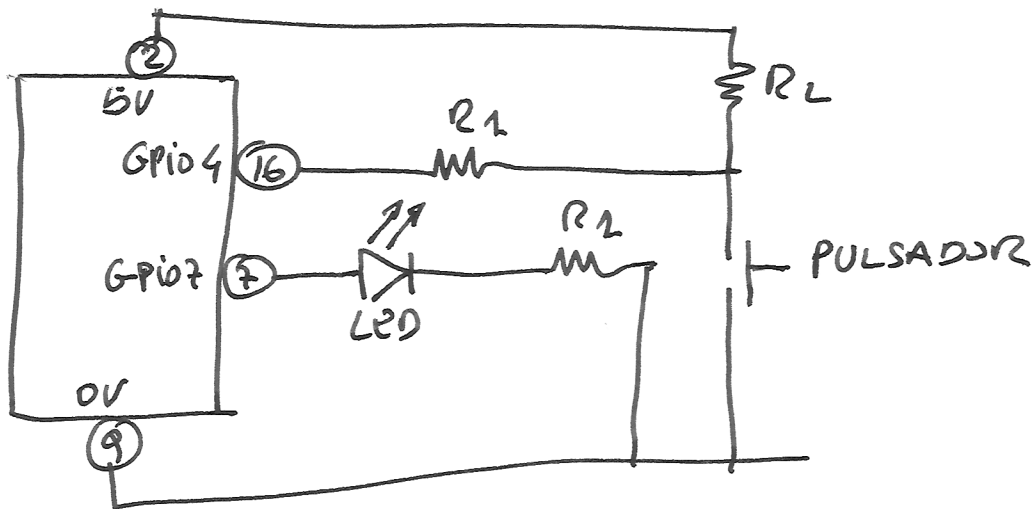


CONEXIÓN DEL LED Y DEL PULSADOR A LA GPIO DE LA RASPBERRY PI




(XY) PIN Físico


R_1 : 470 Ω (Amarillo, violeta, marrón)

R_2 : 10K Ω (Marrón, negro, naranja)


Conexión del pulsador

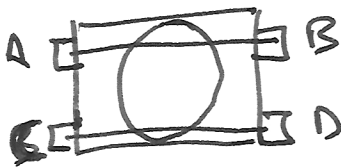

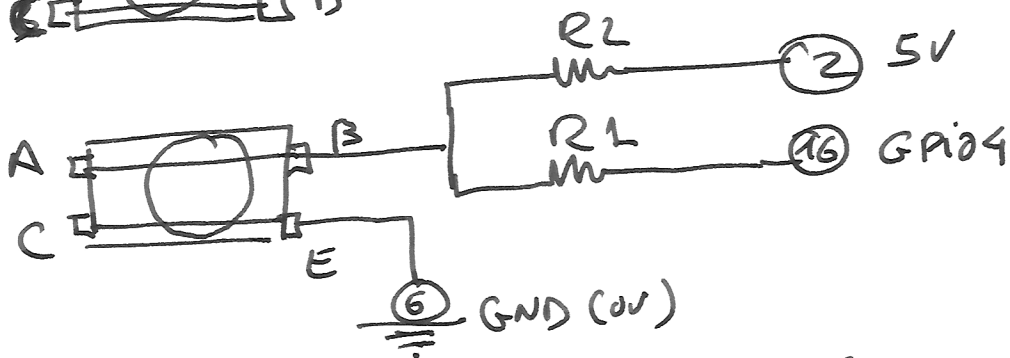- Sin pulsar: $V_A = V_B$ y $V_C = V_D$
- Pulsado: $V_A = V_B = V_C = V_D$



Conexión de los pines de cable

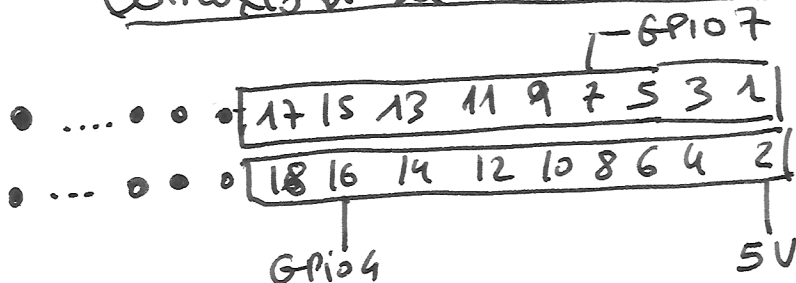

	NO WPi	PIN Físico
GPIO4	4	16
GPIO7	7	7
5V	—	2
GND	—	9